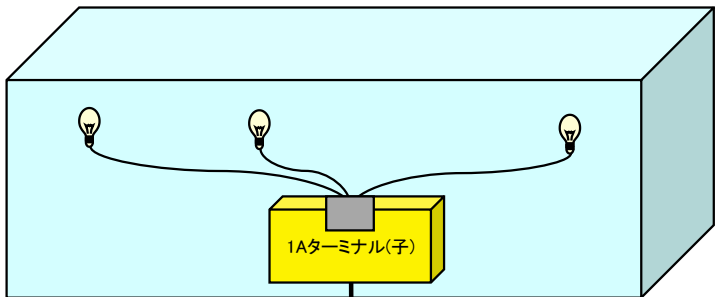


## 子ターミナルを利用した分離しやすい配線方法


(3階)

1Aターミナルを子ターミナルとして使う。ターミナルから出ているコードを1階の親ターミナル(2A用)につなぐ。




(2階)

3階と同様。

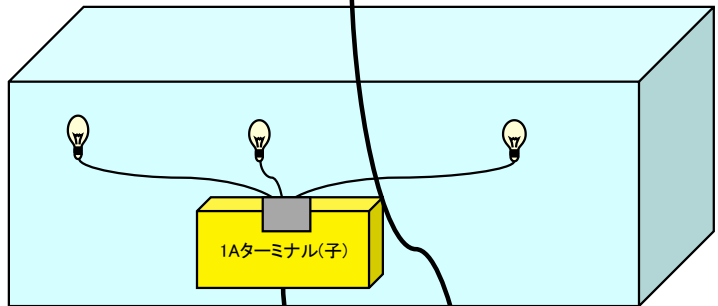

(1階)

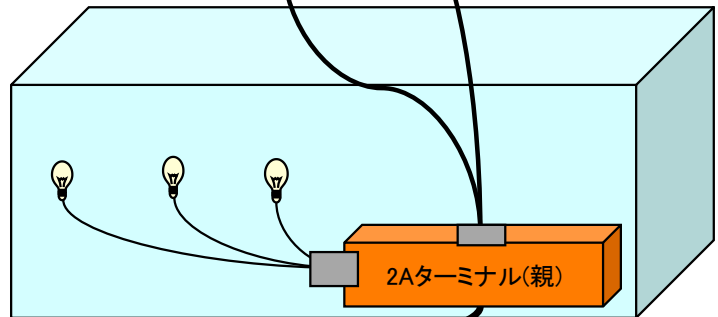2Aターミナルを親ターミナルとして使う。2階・3階の子ターミナルへの分配用として使うとともに、1階のライト用のターミナルとしても使う。



### 【配線の手順】

- (1) 2A用の簡易ターミナルを1階の裏面中央部あたりに取り付ける(これが親ターミナルとなる)。
- (2) 1A用の子ターミナルを2階と3階の裏面中央部に1個ずつ取り付ける。
- (3) 子ターミナルのコードを親ターミナルの差込穴に接続する。(親ターミナルの差込穴は2組あるので左右どちらかにまとめて接続する)
- (4) 各階のライトを取り付けたらその階の子ターミナルにつなぐ。1階の部屋のライトは親ターミナルにつなぐ。
- (5) ライトのコードが乱雑にならないように、コード押さえ金具などを利用して整頓する。コードが長過ぎて余る場合はカットしてもよいが、輪ゴムなどで巻いておくのもよい。